Določanje Boltzmannove konstante k_B

Bor Kokovnik

April 2024

1 Uvod

Meritev Boltzmannove konstante k_B je osnovana na diskusiji tokov znotraj bipolarnega tranzistorja z oznako n-p-n razložena v dodatku. Bipolarni tranzistorji so najbolj klasični tip tranzistorja sestavljeni iz dveh p-n stikov.

Naš bipolarni tranzistor ima tri kontakte imenovane kolektor, emitor in baza. Kolektor in bazo v vaji kratko sklenemo in merimo odvisnost toka skozi kolektor - kolektorskega toka I_C od napetosti med bazo in emitorjem U_{BE} . Teoretična napoved te odvisnosti je podana z Ebers-Mollovo enačbo

$$I_C = I_S(T) \left[\exp\left(\frac{e_0 U_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right],\tag{1}$$

kjer je e_0 osnovni naboj, T absolutna temperatura, U_{BE} pozitivna napetost med bazo in emitorjem ter $I_S(T)$ velikost nasičenega toka v zaporni smeri. Že za majhne pozitivne napetosti U_{BE} je eksponentni člen v zgornji enačbi dosti večji kot 1 in zato lahko v tem režimu enačbo brez prave izgube natančnosti poenostavimo v

$$I_C \doteq I_S(T) \exp\left(\frac{e_0 U_{BE}}{k_B T}\right).$$
 (2)

Pri večini silicijevih tranzistorjev ta relacija drži točneje od 1 % v območju več kot 6 dekad toka kolektorja t.j. od nA do mA. V praksi pogosto razmišljamo o tranzistorju kot ojačevalcu toka skozi bazo t.i. baznega toka I_B in ga zato povežemo s kolektorskim tokom I_C preko faktorja ojačanja β v obliki zveze

$$I_C = \beta I_B. \tag{3}$$

Tipične vrednosti za faktor ojačanja se gibljejo od 20 do 200. Bazni in kolektorski tok pa skupaj tvorita tok skozi emitor – emitorski tok $I_E = I_C + I_B$. Predstavljeno tokovnonapetostno (IU) karakteristiko tranzistorja (2) lahko uporabimo za hitro in enostavno merjenje razmerja dveh osnovnih konstant e_0/k_B ; lahko pa ta odvisnost služi za merjenje temperature, kakor bomo videli kasneje.

Električno prevodnost **p-n** stika pri napetosti v prevodni smeri določa več mehanizmov, med drugimi so to

- difuzija nosilcev naboja preko zaporne plasti,
- generacija in rekombinacija nosilcev naboja znotraj zaporne plasti,
- tuneliranje nosilcev naboja med nivoji v vrzeli,

 površinski efekti, kjer površinski ioni tvorijo zrcalne naboje znotraj polprevodnika, itd.

Vsak od teh mehanizmov zavisi na različen način od napetosti in prispeva svoj delež toka preko stika. Difuzija nabojev oz. difuzijski tok je za nizke gostote toka dobro opisan z enačbo (2). Tok zaradi generacije in rekombinacije nosilcev naboja, t.i. rekombinacijski tok I_{rec} , se pojavi pri večjih gostotah tokov in je sorazmeren z nekoliko drugačnim eksponentom $Jr_{rec} \sim \exp(e_0 U_{BE}/(2k_BT))$. Drugi prispevki imajo bolj komplicirane odvisnosti od napetosti. Pri diodah, ki vsebujejo le en p-n stik, prispevajo k prevodnosti vsi prej našteti mehanizmi, zato diode niso primerne za določanje e_0/k_B .

Na našem bipolarnem tranzistorju kratko sklenemo bazo in kolektor. S tem dosežemo, da z napetostjo med bazo in emitorjem v prevodni smeri kolektorski tok določa le difuzija elektronov preko zaporne plasti od baze na kolektor (oz. nosilev naboja v drugo smer) in zato njegovo karakteristiko dobro opiše enačba (2).

2 Potrebščine

- bipolarni n-p-n tranzistor tipa BC182B,
- potenciometer in baterija ali drug stabilen vir enosmerne napetosti do 1,5 V,
- voltmeter (Voltcraft 870), namizni multimeter (SigLent SDM 3065X), žice,
- termometer, Dewarjeva posoda in čaše za vodo,
- prenosnik št. 6. s programom Boltz, napisanim v LabView-u.

3 Naloga


- 1. Izmerite kolektorski tok tranzistorja I_C v odvisnosti od U_{BE} pri treh temperaturah: približno 15, 35 in 55 °C.
- 2. Določite razmerje e_0/k_B .
- 3. zmerite temperaturno odvisnost kolektorskega toka tranzistorja pri dveh napetostih U_{BE} približno 0,5 in 0,58 V.

4 Meritve

Iz enačbe (1) vidimo, da naklon fitane premice na grafu 1 ustreza vrednosti e_0/k_B , z znano vrednostjo $e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19}$ As pa lahko izrazimo iskano k_B . Vrednosti k_B pri posamezni temperaturi so prikazane v tabeli 1.

Tabela 1: Tabela izračunanih vrednosti k_B pri različnih temperaturah

T [K]	$k_B [J/K]$
14,1	$1,56 \pm 0,02$
34,1	$1,403 \pm 0,002$
14,1	$1,456 \pm 0,006$

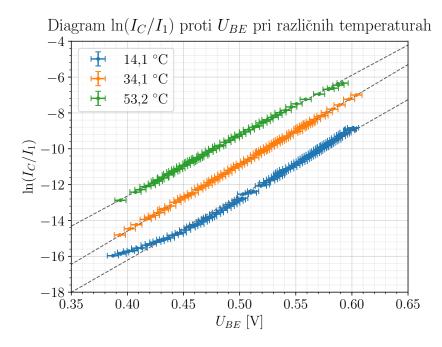


Slika 1: Logaritmirane vrednosti kolektorskega toka v odvisnosti od napetosti. Vrednost I_1 je arbitrarna.

Iz vrednosti v tabeli 1 lahko izračunamo obteženo povprečje, kjer za uteži vzamemo inverze kvadratov negotovosti. Tako pridemo do končne vrednosti za k_B :


$$k_B = (1,410 \pm 0,002) \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

V drugem delu naloge smo morali opazovati kolektorski tok I_C pri konstantni napetosti U_{BE} in spreminjajoči temperaturi. To je prikazano na grafih 2 in 3.

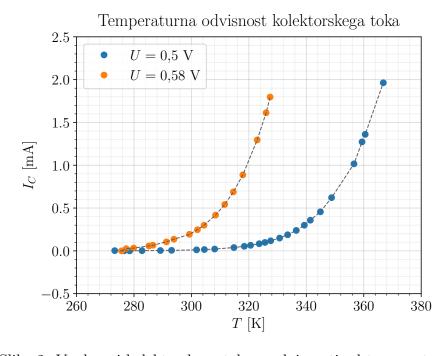

Slika 2: Vrednosti kolektorskega toka v odvisnosti od temperature.

Logaritmirana temperaturna odvisnost kolektorskega toka

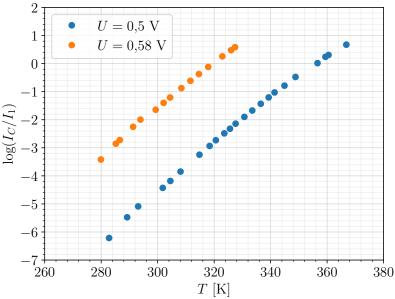

Slika 3: Logaritmirane vrednosti kolektorskega toka v odvisnosti od temperature. Vrednost I_1 je arbitrarna.

5 Zaključek

Cilj vaje je bil, da izboljšamo razumevanje p-n spojev in da vidimo, kakšen vpliv imata napetost in temperatura. Pri tem smo izmerili vrednost znane konstante. Izmerjena vrednost odstopa od prave vrednosti, $k_B=1,381~{\rm \frac{J}{K}}$, saj ta ne pade v interval negotovosti. Vidimo, da so vse tri posamezne meritve višje od pričakovane, kar namiguje na nekakšno sistemsko napako.